

Índice

		7	
		/	/
	/		,
		/	
	X		/

ólogo	VII	2.3.7. Interruptor de empotrar para aparato	18 18 19
Introducción a la domótica. Generalidades .		2.3.10. Interruptor enchufable	19 20
1. La domótica. Evolución histórica	2	2.3.12. Conmutador de persianas de empotrar	20
2. Servicios y aplicaciones en viviendas domóticas	2	2.4. Simbología empleada	21
1.2.1. Control y gestión de la energía		Cuestiones y ejercicios prácticos propuestos	22
1.2.2. Seguridad	2		
1.2.3. Automatización de sistemas e instalaciones			
domésticas	3		
1.2.4. Comunicaciones	3	3 Sistema SimónVIS	23
3. Nociones básicas de automatización. Terminología .		Sistema Simon AS	25
4. Sistemas por corrientes portadoras (X-10)		3.1. El sistema	24
5. Sistemas por controlador programable		3.1.1. El Módulo de Control	24
1.5.1. Sistema SimónVIS		3.1.2. Módulos de Entradas	24
1.5.2. Autómata programable		3.1.3. Módulos de Salidas	24
6. Sistema por bus de datos. EIB (European Installation		3.1.4. Programación	24
BUS)	6	3.1.5. Software de programación	24
uestiones y problemas propuestos	8	3.1.6. Configuración del sistema	24
, Francisco de la companya de la com		3.1.7. Red en forma de estrella	25
		3.1.8. Codificación de los Módulos de Entradas	25
Corrientes portadoras	9	3.1.9. Codificación de los Módulos de Salidas	26
2011 Continues portunos us 14.		3.1.10. Grupos de salidas	26
1. El sistema. Estándar X-10	10	3.1.11. Principio de funcionamiento del Módulo de	20
2.1.1. Estructura del sistema	10	Control	26
2.1.2. Principio de funcionamiento de las corrientes		3.1.12. Funciones de programación	26
portadoras	11	3.1.13. Funciones de servicio	26
2. Componentes	11	3.2 Componentes	27
2.2.1. Interface bidireccional	11	3.2.1. Módulos de Alimentación	27
2.2.2. Adaptador de alarmas	11	3.2.2. Módulo de Control	28
2.2.3. Controlador	12	3.2.3. Módulo de Temporizadores	28
2.2.4. Interface programador para PC	12	3.2.4. Módulo de Módem	29
2.2.5. Módulo carril DIN para aparato	13	3.2.5. Módulo de Entradas 24 V c.c	29
2.2.6. Módulo carril DIN para lámpara	13	3.2.6. Módulo de Entradas de 230 V c.a	30
2.2.7. Interruptor de empotrar para aparato	14	3.2.7. Módulo de Salidas de 24 V c.c	30
2.2.8. Atenuador (regulador) de empotrar	14	3.2.8. Módulo de Salidas de 230 V c.a	31
2.2.9. Atenuador (regulador) enchufable	14	3.2.9. Módulo de Salidas de 400 V c.a	31
2.2.10. Interruptor enchufable	15	3.2.10. Módulo de Dimmer	31
2.2.11. Filtro/acoplador de fase	15	3.2.11. Módulo de Baterías	32
2.2.12. Conmutador de persianas de empotrar	15	3.3. Instalación de los componentes	32
3. Instalación/Operación	16	3.3.1. Características de los conductores	32
2.3.1. Interface bidirectional	16	3.3.2. Colocación de los componentes en el cuadro	-
2.3.2. Adaptador de alarmas	16	eléctrico	32
2.3.3. Controlador	16	3.3.3. Cableado y conexionado de los componentes	34
2.3.4. Interface programador para PC	16	3.4. Programación del sistema	35
2.3.5. Módulo carril DIN para aparato	17	3.4.1. Instalación del programa <i>TermVIS</i>	35
2.3.6. Módulo carril DIN para lámpara	17	3.4.1.1. Instalación del software	35
2.5.0. Modulo carri Diri para lampara	. /	J. I. I. I I I I I I I I I I I I I I I I	

3.4.1.2. Conexión del PC al Módulo de			
Control	35		
3.4.1.3. Inicio de <i>TermVIS</i>	35	Sistema por Bus de Datos	67
	36		
3.4.1.4. Operación de <i>TermVIS</i>		5.1. El sistema EIB	68
3.4.1.5. Barra del menú	37	5.1.1. Arquitectura del bus. Dirección física	68
3.4.1.6. Barra de menú de <i>TermVIS</i>	37	5.1.2. La línea Bus	68
3.4.2. Software <i>TermVIS</i>	38	5.1.2.1. Topología del Bus	68
3.4.2.1. Menú de servicio	39	5.1.2.2. Manguera Bus	69
3.4.2.2. Menú de configuración del módem	39	5.2. Componentes EIB	69
3.4.2.3. Menú de programación	41	5.2.1. Sensores	70
Cuestiones y ejercicios prácticos propuestos	49	5.2.2. Actuadores	71
		5.2.3. Acoplador al bus	71
		5.2.4. Línea de Bus en el carril DIN	72
Autómatas programables (PLC)	51	5.3. Instalación de los componentes	72
		5.4. Programación con E.T.S	73
4.1. El sistema	52	5.4.1. Grupos/Subgrupos	78
4.1.1. Estructura de un autómata	52	5.4.2. Tabla de asociaciones	80
4.1.1.1. Estructura externa	52	5.4.3. Organigrama de programación de componen-	
4.1.1.2. Estructura interna	52	tes (Instalación)	81
4.1.1.3. Disposición de áreas de memoria	52	5.4.4. Simbología EIB empleada	81
4.1.2. Funcionamiento	53	5.5. Programación con ETS 2	82
4.2. Componentes del sistema		5.5.1. Tabla de asociaciones	92
4.2.1. Fuente de alimentación	53 53	5.6. Proyecto de ejecución de instalación con sistema	
4.2.2. CPU (Controlador)	53	EIB	92
4.2.3. Módulos de entradas	54	5.6.1. Encendido y apagado de dos puntos de luz	0.4
4.2.3.1. Conexión del módulo de 4 entradas	5-	desde el mismo pulsador doble	94
digitales	54	5.6.2. Encendido y regulación de un punto de luz	00
4.2.3.2. Conexión de módulos de 8 y 16 entra-	51	desde un pulsador	98
das digitales	55	5.6.3. Instalación y programación de la ilumina-	001
4.2.4. Módulos de salidas	55	ción y del salón mediante escenas de luz	100
4.2.4.1. Módulos de salida a transistor	55	 5.6.4. Instalación y programación de las alarmas técnicas de una vivienda. (Gas, humos, 	
4.2.4.2. Módulos de salida a relé	56	incendio y fuga de agua)	101
4.2.5. Terminal táctil NT	56	5.6.5. Control de la calefacción por termostato	101
	56	ambiente	103
4.3. Instalación de los componentes	50	5.6.6. Instalación y programación del mando a	
4.3.1. Características de los conductores y conexio-	56	distancia por IR	105
nado de los componentes	50	5.6.7. Instalación de las persianas motorizadas	106
4.3.2. Colocación de los componentes en el cuadro	58	Cuestiones y ejercicios prácticos propuestos	109
eléctrico		January J. J. C. F. J.	
4.4. Programación del sistema	59		
4.4.1. Modos de funcionamiento de la CPU	59		,
4.4.2. Lenguajes del autómata programable	59	6 Soluciones	111
4.4.2.1. Nemónico	60	The state of the s	
4.4.2.2. Funciones especiales más utilizadas	62		
Cuestiones y ejercicios prácticos propuestos	65	Bibliografía	121